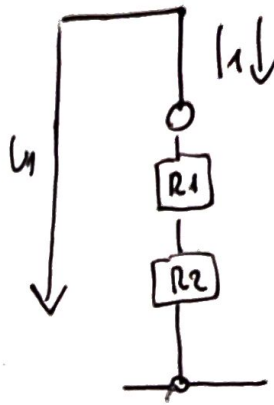


$$U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$$


$$U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$$

$$Z_{11} = \frac{U_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$= R_1 + R_2$$




$$Z_{22} = \frac{U_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_3 + R_2$$

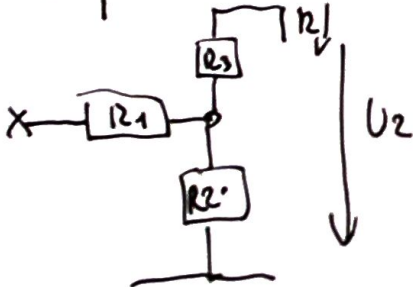

$$U_2 = I_2 (R_3 + R_2)$$

$$Z_{12} = \frac{U_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

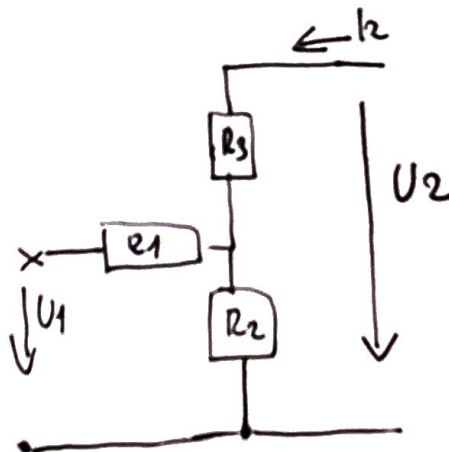


$$U_1 = U_{R2} = I_2 R_2$$

$$Z_{12} = R_2$$

$$Z_{21} = \frac{U_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$= R_2$$


$$U_1 = I_1 \cdot R_2$$

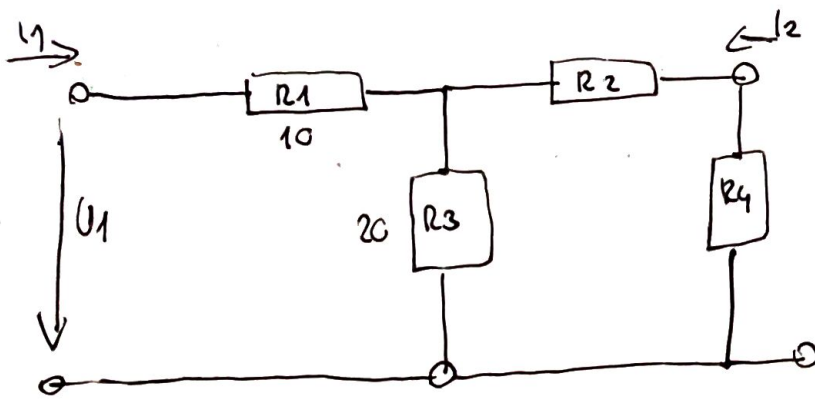

HF / $Z_{2,2}$
 $Z_{1,2}$

$$Z_{1,1} = \frac{U_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad \text{selbst erhalten lezi'rom}$$
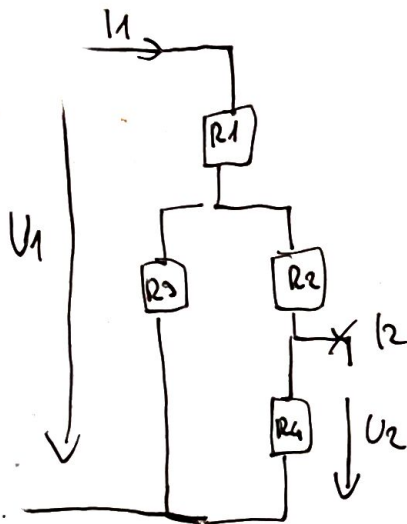
$$Z_{1,1} = R_1 + R_3 \times (R_2 + R_4)$$



$$U_1 = R_1 + (R_3 \times (R_2 + R_4)) \cdot I_1$$

$$Z_{2,1} = \frac{U_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$U_2 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot I_1 \cdot R_4$$

$$I(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$$

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \quad \text{nem lehet hirtelen változás}$$